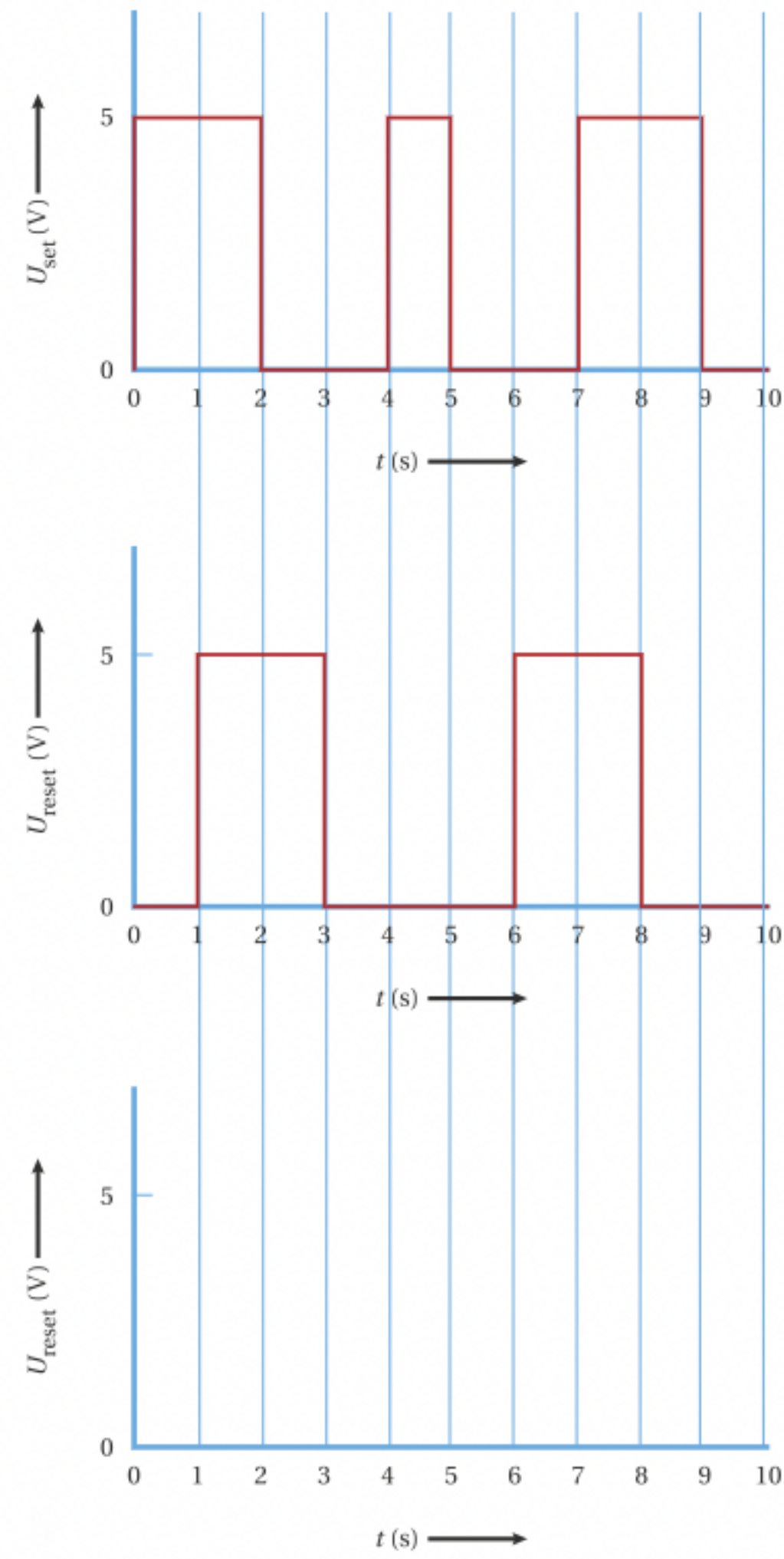


- 20 Op twee ingangen van een geheugencel zet Maxime verschillende combinaties van signalen. Zie figuur 44.
Teken in figuur 44 het uitgangssignaal als functie van de tijd.



Figuur 44

Opgave 20
Zie figuur 10.

Figuur 10
@nog vervangen@

