
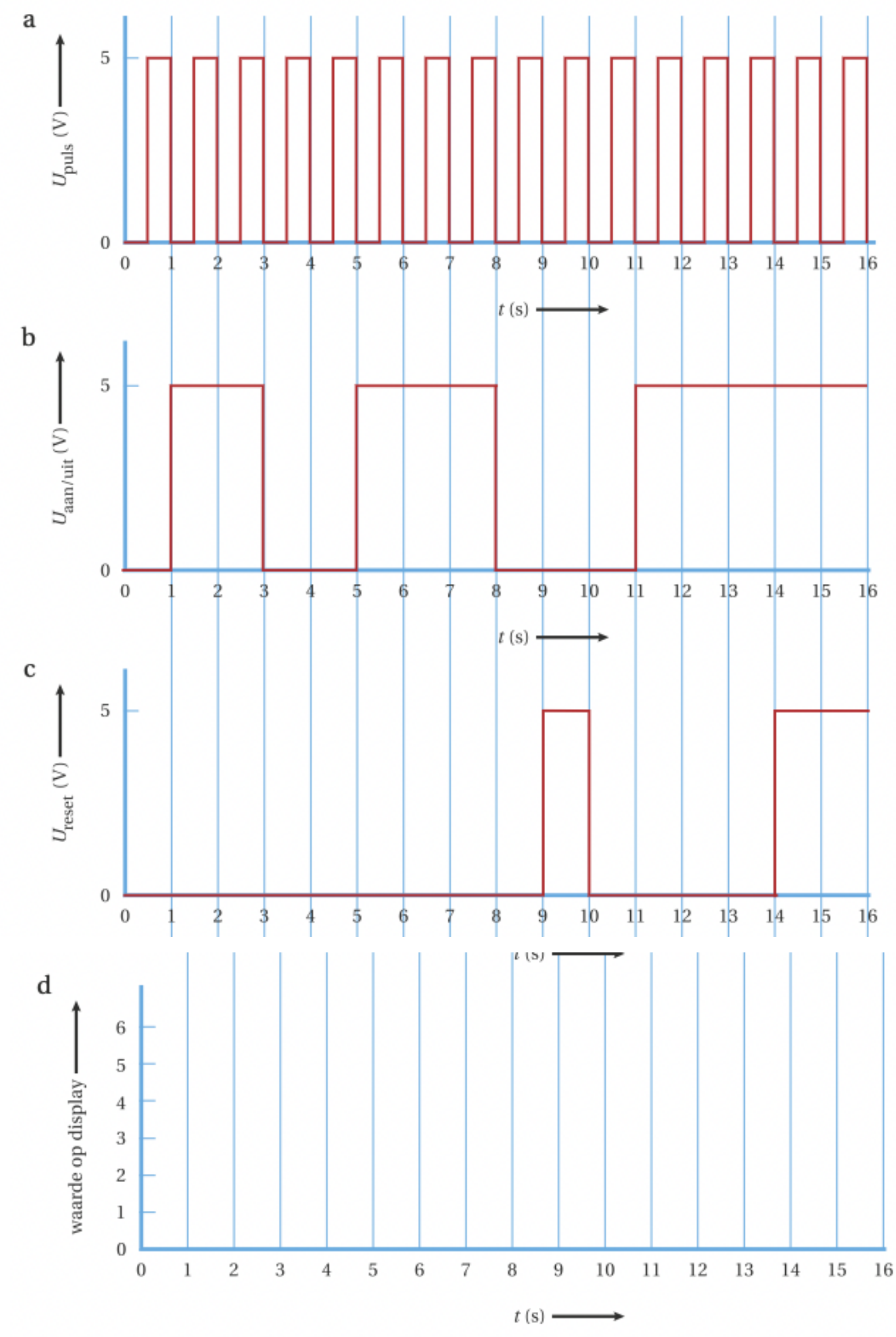


21 Veerle onderzoekt de werking van de pulsenteller. Zij sluit een pulsgenerator met frequentie van 1,0 Hz aan op de ingang tel pulsen. Op elke andere ingang sluit ze een drukschakelaar aan. In figuur 45abc zie je de combinaties van signalen. Geef in figuur 45d de waarde op het display als functie van de tijd aan. Licht je antwoord toe.

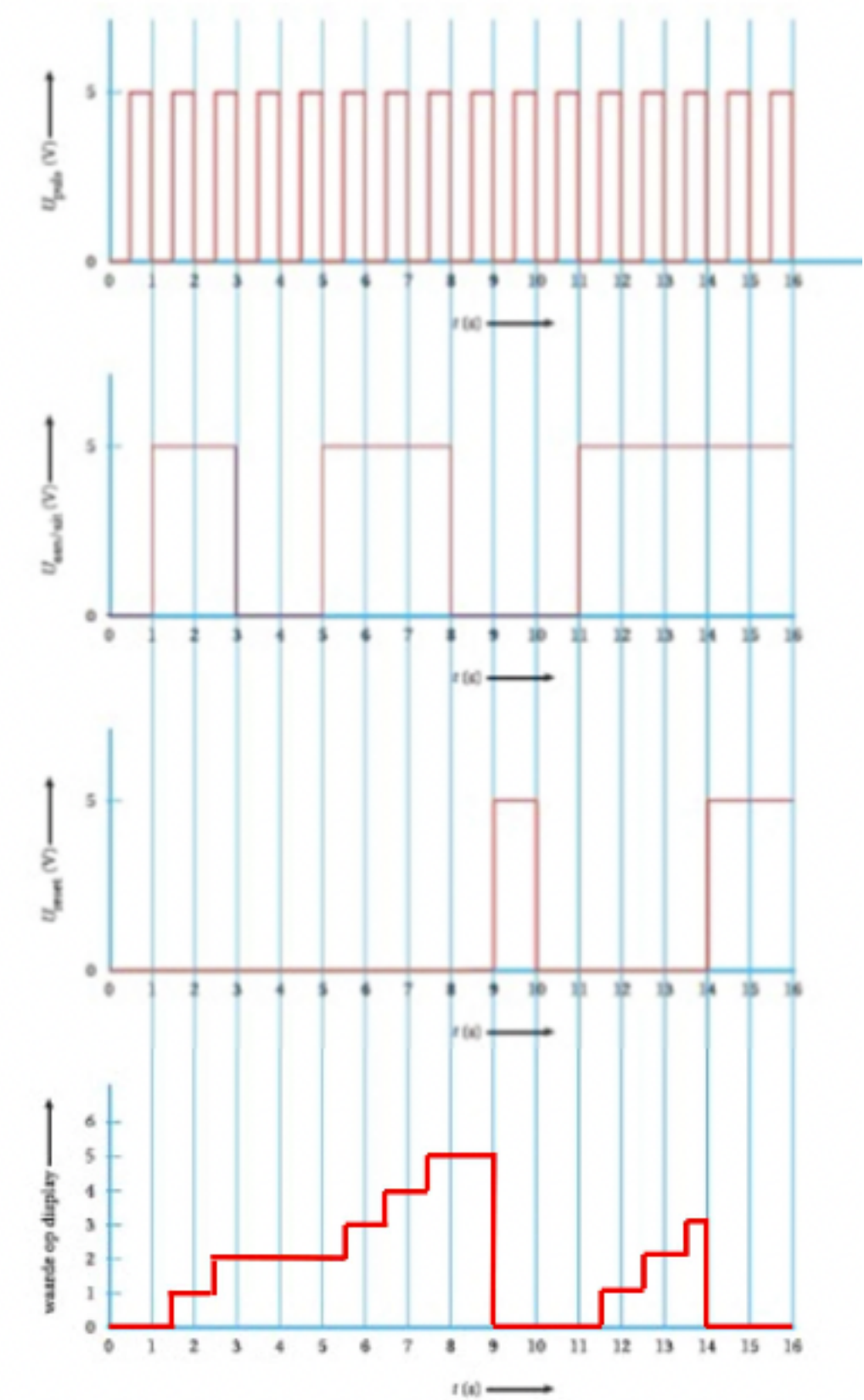

Figuur 45

Opgave 21
Zie figuur 11



Figuur 11 @nog vervangen@